

Lösung Versuch Nr. 5 Automaten

1: 3-Phasen Takt Generator

1. *Wie viele Zustände muss der Automat mindestens haben und wie viele Flip-Flops werden mindestens für den Zustandsspeicher benötigt?*

Minimale Anzahl Zustände = 4 Minimale Anzahl Flip-Flops = 2

Ein Moore-Automaten muss mindestens so viele Zustände haben wie Kombinationen der Ausgangssignale existieren, da die Ausgänge nur eine Funktion des Zustandes sind. Jede Phase (A, B, C) und „aus“ haben andere Ausgangssignale. Dies ergibt mindestens und hinreichend 4 Zustände (jeder Ausgangsvektor kommt im Ablauf nur genau einmal vor). Mit 2 Flip-Flops können gerade 4 Zustände codiert werden.

2. *Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm für den Automaten auf. Zeichnen Sie darin alle eindeutig durch die Aufgabenstellung gegebenen Übergänge zwischen den Zuständen ein.*
3. *Ergänzen Sie das Zustandsdiagramm mit sinnvollen Übergängen aus der Betriebsart "aus" in die anderen Betriebsarten.*

3-Phasen Takt Generator Zustandsdiagramm

4. *Ordnen Sie jedem Zustand einen Zustandscode zu und stellen Sie die Wahrheitstabelle für die kombinatorische Transition-Logik auf.*

Die naheliegendste Art der Zustandscodierung ist

Zustandscode = Zustandsnummer

```
% transition logic                                     %
% CS = Current State,  NS = Next State                %
Q1, Q0,  f,  r  % CS % =>  % NS %  D1, D0 ;
%=====
  0,  0,  0,  0  %  0 % =>  %  0 %  0,  0 ;
  0,  0,  0,  1  %  0 % =>  %  3 %  1,  1 ;
  0,  0,  1,  0  %  0 % =>  %  1 %  0,  1 ;
  0,  0,  1,  1  %  0 % =>  %  1 %  0,  1 ;
%-----
  0,  1,  0,  0  %  1 % =>  %  0 %  0,  0 ;
  0,  1,  0,  1  %  1 % =>  %  3 %  1,  1 ;
  0,  1,  1,  0  %  1 % =>  %  2 %  1,  0 ;
  0,  1,  1,  1  %  1 % =>  %  1 %  0,  1 ;
%-----
  1,  0,  0,  0  %  2 % =>  %  0 %  0,  0 ;
  1,  0,  0,  1  %  2 % =>  %  1 %  0,  1 ;
  1,  0,  1,  0  %  2 % =>  %  3 %  1,  1 ;
  1,  0,  1,  1  %  2 % =>  %  2 %  1,  0 ;
%-----
  1,  1,  0,  0  %  3 % =>  %  0 %  0,  0 ;
  1,  1,  0,  1  %  3 % =>  %  2 %  1,  0 ;
```

```

1, 1, 1, 0 % 3 % => % 1 % 0, 1 ;
1, 1, 1, 1 % 3 % => % 3 % 1, 1 ;

```

Wahrheitstabelle für die Transition Logik in AHDL Schreibweise

Achtung: Gegenüber der Vorlesung (Zustandsfolgetabelle) sind die Spalten *Eingang X* (f, r) und *momentaner Zustand* (Q1, Q0) vertauscht angeordnet. Dadurch liegen alle Übergänge aus einem Zustand in aufeinanderfolgenden Zeilen, der Zusammenhang mit dem Zustandsdiagramm wird offensichtlicher und dank der Hilfsspalten unübersehbar.

5. Stellen Sie die Wahrheitstabelle für die kombinatorische Ausgangslogik auf.

```

% output logic %
% CS % Q1, Q0 => !nA, !nB, !nC;
%=====
% 0 % 0, 0 => 0, 0, 0;
% 1 % 0, 1 => 1, 0, 0;
% 2 % 1, 0 => 0, 1, 0;
% 3 % 1, 1 => 0, 0, 1;

```

Wahrheitstabelle für die Output Logik in AHDL Schreibweise


6. Realisieren Sie den 3-Phasen Taktgenerator auf dem PLD-Board.

Schema folgt auf der nächsten Seite mit integrierter Lösung der Aufgabe 7. Da die Transition- und Ausgangslogik mite je einer Tabelle im gleichen File (als ein Subdesign) definiert wurden, entsteht nur ein Symbol für beide.

Fakultative Aufgaben:

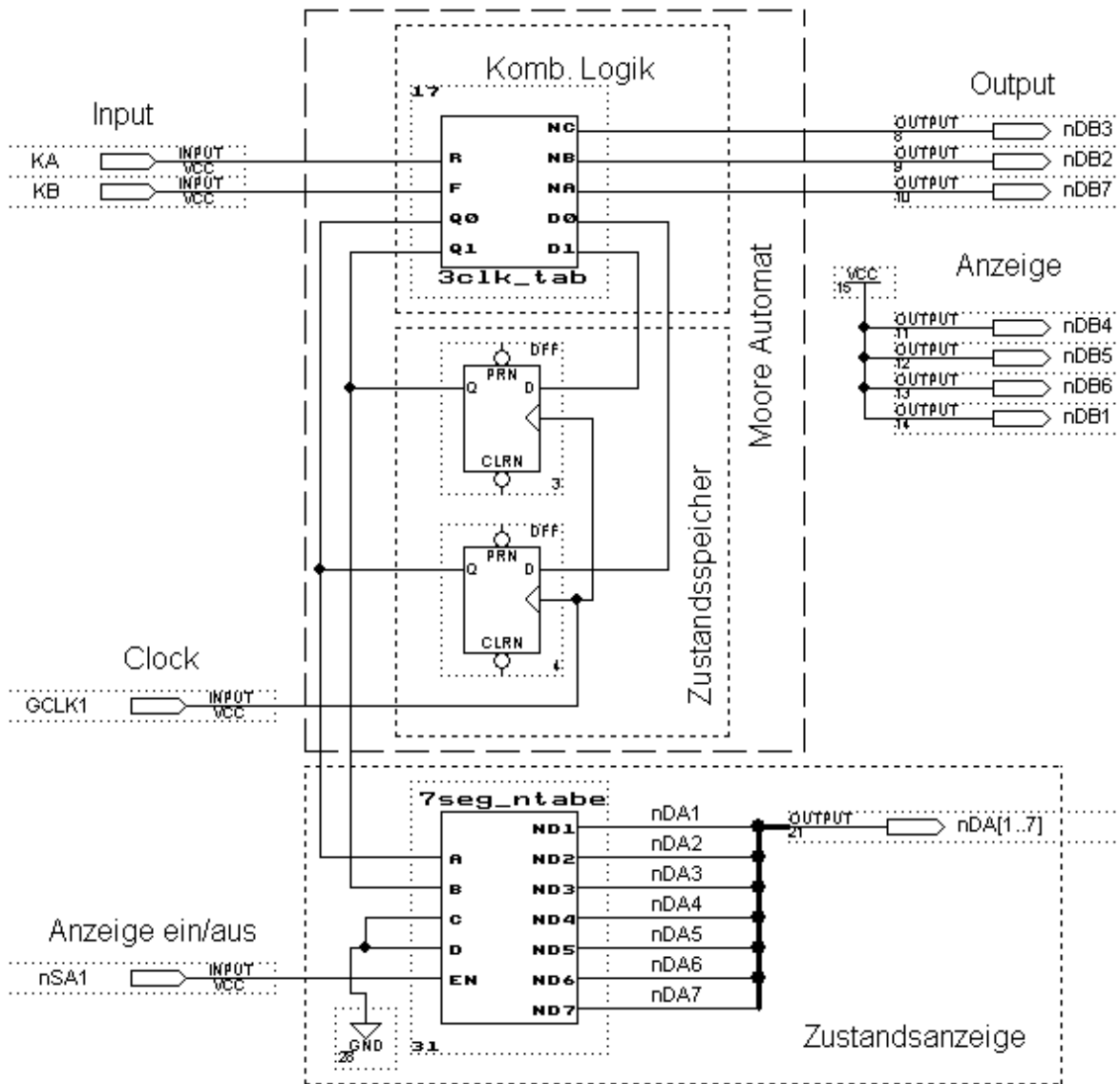7. Über einen 7-Segment Decoder auf der Anzeige DA den Zustand anzeigen.

Ist bereits im Schema auf der nächsten Seite integriert. Der 7-Segment Decoder ist als Luxusausführung mit einem Enable Eingang erweitert, damit die Anzeige mit dem Schalter SA1 ausgeschaltet werden kann.



3-Phasen Takt Generator als Moore Automat mit fakultativer Zustandsanzeige

```

% 3clk_tab.tdf 3-Phase Clock Generator %
% Transition- and Output- Logic tables %
% 20.12.02 Zi %
SUBDESIGN 3clk_tab
( Q1, Q0, f, r      : INPUT;
  D1, D0, nA, nB, nC : OUTPUT; )
BEGIN
TABLE % transition logic %
% CS = Current State, NS = Next State %
Q1, Q0, f, r % CS % => % NS % D1, D0 ;
%=====
0, 0, 0, 0 % 0 % => % 0 % 0, 0 ;
0, 0, 0, 1 % 0 % => % 3 % 1, 1 ;
0, 0, 1, 0 % 0 % => % 1 % 0, 1 ;
0, 0, 1, 1 % 0 % => % 2 % 1, 0 ;
%-----

```

```

0, 1, 0, 0 % 1 % => % 0 % 0, 0 ;
0, 1, 0, 1 % 1 % => % 3 % 1, 1 ;
0, 1, 1, 0 % 1 % => % 2 % 1, 0 ;
0, 1, 1, 1 % 1 % => % 1 % 0, 1 ;
%-----%
1, 0, 0, 0 % 2 % => % 0 % 0, 0 ;
1, 0, 0, 1 % 2 % => % 1 % 0, 1 ;
1, 0, 1, 0 % 2 % => % 3 % 1, 1 ;
1, 0, 1, 1 % 2 % => % 2 % 1, 0 ;
%-----%
1, 1, 0, 0 % 3 % => % 0 % 0, 0 ;
1, 1, 0, 1 % 3 % => % 2 % 1, 0 ;
1, 1, 1, 0 % 3 % => % 1 % 0, 1 ;
1, 1, 1, 1 % 3 % => % 3 % 1, 1 ;
END TABLE;
TABLE % output logic %
% CS = Current State %
% CS % Q1, Q0 => !nA, !nB, !nC;
% 0 % 0, 0 => 0, 0, 0;
% 1 % 0, 1 => 1, 0, 0;
% 2 % 1, 0 => 0, 1, 0;
% 3 % 1, 1 => 0, 0, 1;
END TABLE;
END;
```

AHDL Text-Design-File 3clk_tab.tdf mit Transition- und Output- Logik

Ergänzung für Spezialisten: Entwurf als Medwedjew Automat

Der Taktgenerator kann auch als Medwedjew-Automat (also ohne Ausgangslogik) entworfen werden. Dies ist möglich, weil jedes Muster der Ausgangssignale nur einmal vorkommt. Als Zustandsspeicher müssen dabei 3 Flip-Flops eingesetzt werden, da jeder der 3 Ausgänge direkt mit einem Flip-Flop Ausgang verbunden werden muss.

Es ergeben sich total 8 Zustände des Automaten. Vier davon werden nicht benützt. Achtung: Bei einem seriösen Entwurf muss von jedem der unbenützten Zustände ein unbedingter Übergang auf einen der benützten vorgesehen werden, sonst könnte sich der Automat bei einer Störung in den unbenützten Zuständen "aufhängen".

Bei der Realisierung in einem PLD werden für den Medwedjew-Automaten sogar weniger Ressourcen verbraucht, nämlich nur 3 PAL-Zellen (4% unseres PLDs), gegenüber 5 (7%) beim Entwurf mit minimaler Anzahl (zwei) Flip-Flops und Ausgangslogik (2 Zellen für die Transitionlogik mit Flip-Flops und zusätzlich 3 weitere für die Ausgangslogik).

Achtung: werden die unbenützten (dunklen) Segmente der Anzeige richtigerweise auf Vcc gelegt, so wird dazu für jedes Segment eine weitere PAL-Zelle belegt, deren Logik und Flip-Flop gar nicht gebraucht wird!

Den Medwedjew-Automaten haben David von Allmen und 2 weitere Gruppen im HS08 realisiert.


Fakultative Aufgabe:

11. Entwerfen Sie an Stelle des Lautstärke-Kontrollblocks (vol_ctrl) einen Amplituden Kontrollblock (amp_ctrl)

```

% Amplitude control logic table %
% 11.7.02, 24.9, 10.1.03 Zi      %
SUBDESIGN amp_tab
(  A1, A0      : INPUT;          % amplitude code          %
   KA         : INPUT;          % staccato key           %
   n_clk      : INPUT;          % note clock             %
   ef, em, ep : OUTPUT; ) % enable forte, mezzo, piano %
BEGIN
TABLE
KA, n_clk, A1, A0 => ef, em, ep ; % column titles %
0, x, 0, 0 => 0, 0, 0 ; % off %
0, x, 0, 1 => 0, 0, 1 ; % piano %
0, x, 1, 0 => 0, 1, 0 ; % mezzo %
0, x, 1, 1 => 1, 0, 0 ; % forte %
1, 0, x, x => 0, 0, 0 ; % staccato %
1, 1, 0, 0 => 0, 0, 0 ; % off %
1, 1, 0, 1 => 0, 0, 1 ; % piano %
1, 1, 1, 0 => 0, 1, 0 ; % mezzo %
1, 1, 1, 1 => 1, 0, 0 ; % forte %
END TABLE;
END;
    
```

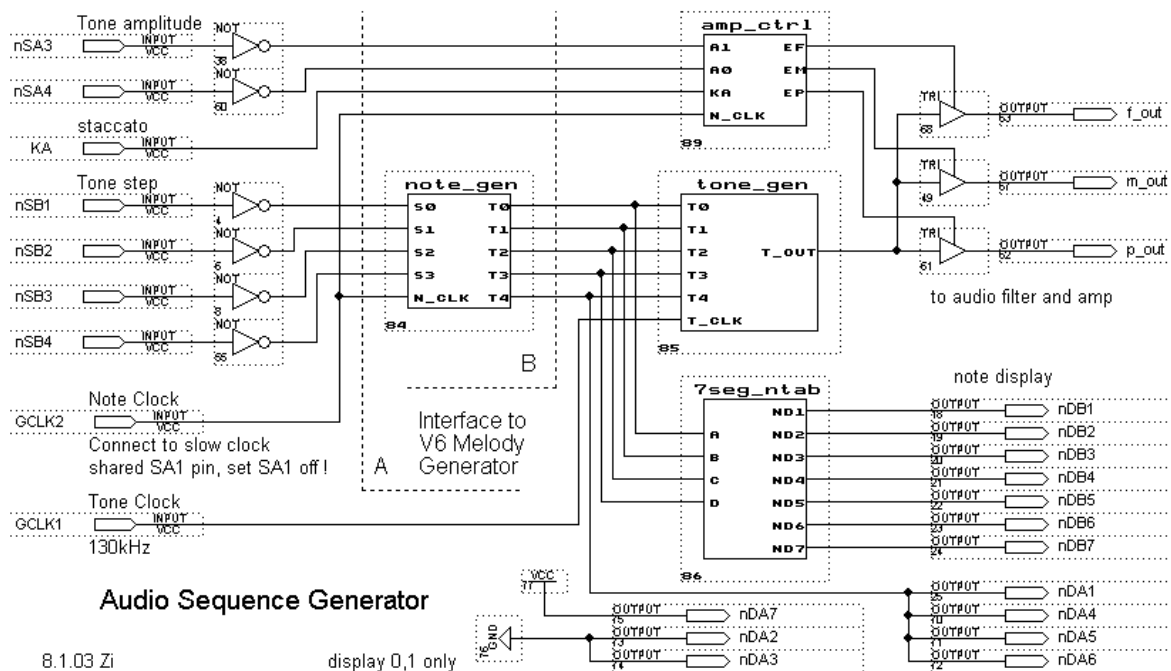Amplituden Kontroll- Tabelle (amp_tab.tdf)



Audio Sequenz Generator mit Amplituden Kontroll Block und Noten Anzeige

Achtung, böser Fehler:

Wenn die Ausgänge des Notengenerators falsch vom Addierer anstatt richtig dem Zustandsspeicher (Q der D-FlipFlops) abgenommen werden, kann nicht mehr compiliert werden (can not fit!).

Temperierte Halbton Stimmungstabelle

```

% Stimmungstabelle temperiert Halbton          %
% 5 bit Halbton > 8 bit Tonefrequenz Divider %
% 5.7.02, 9.7, 6.1.03 Zi                      %
SUBDESIGN th_tab
(
    T0, T1, T2, T3, T4 : INPUT;
    D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 :OUTPUT; )
BEGIN
    % Stimmungstabelle 5 bit Halbton > 8 bit Frequenzteiler %
    % c1 = 261Hz, divider clock input 130kHz                %
TABLE
% D H % T4,T3,T2,T1,T0 => D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0 ; % H D Ton %
% 0 00 % 0, 0, 0, 0, 0 => 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ; % F8 248 c1 %
% 1 01 % 0, 0, 0, 0, 1 => 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ; % EA 234 cis1 %
% 2 02 % 0, 0, 0, 1, 0 => 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 ; % DD 221 d1 %
% 3 03 % 0, 0, 0, 1, 1 => 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ; % D1 209 dis1 %
% 4 04 % 0, 0, 1, 0, 0 => 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ; % C5 197 e1 %
% 5 05 % 0, 0, 1, 0, 1 => 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 ; % BA 186 f1 %
% 6 06 % 0, 0, 1, 1, 0 => 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ; % AF 175 fis1 %
% 7 07 % 0, 0, 1, 1, 1 => 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ; % A6 166 g1 %
% 8 08 % 0, 1, 0, 0, 0 => 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 ; % 9C 156 gis1 %
% 9 09 % 0, 1, 0, 0, 1 => 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ; % 93 147 a1 %
% 10 0A % 0, 1, 0, 1, 0 => 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ; % 8B 139 ais1 %
% 11 0B % 0, 1, 0, 1, 1 => 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ; % 83 131 h1 %
% 12 0C % 0, 1, 1, 0, 0 => 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 ; % 7C 124 c2 %
% 13 0D % 0, 1, 1, 0, 1 => 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 ; % 75 117 cis2 %
% 14 0E % 0, 1, 1, 1, 0 => 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ; % 6E 110 d2 %
% 15 0F % 0, 1, 1, 1, 1 => 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ; % 68 104 dis2 %
% 16 10 % 1, 0, 0, 0, 0 => 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ; % 62 98 e2 %
% 17 11 % 1, 0, 0, 0, 1 => 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 ; % 5D 93 f2 %
% 18 12 % 1, 0, 0, 1, 0 => 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ; % 58 88 fis2 %
% 19 13 % 1, 0, 0, 1, 1 => 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ; % 53 83 g2 %
% 20 14 % 1, 0, 1, 0, 0 => 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ; % 4E 78 gis2 %
% 21 15 % 1, 0, 1, 0, 1 => 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ; % 4A 74 a2 %
% 22 16 % 1, 0, 1, 1, 0 => 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ; % 46 70 ais2 %
% 23 17 % 1, 0, 1, 1, 1 => 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ; % 42 66 h2 %
% 24 18 % 1, 1, 0, 0, 0 => 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ; % 3E 62 c3 %
% 25 19 % 1, 1, 0, 0, 1 => 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ; % 3B 59 cis3 %
% 26 1A % 1, 1, 0, 1, 0 => 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ; % 37 55 d3 %
% 27 1B % 1, 1, 0, 1, 1 => 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 ; % 34 52 dis3 %
% 28 1C % 1, 1, 1, 0, 0 => 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ; % 31 49 e3 %
% 29 1D % 1, 1, 1, 0, 1 => 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ; % 2E 46 f3 %
% 30 1E % 1, 1, 1, 1, 0 => 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 ; % 2C 44 fis3 %
% 31 1F % 1, 1, 1, 1, 1 => 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ; % 29 41 g3 %
END TABLE;
END;

```

Temperierte Halbton Stimmungstabelle, AHDL Text-Design-File th_tab.tdf